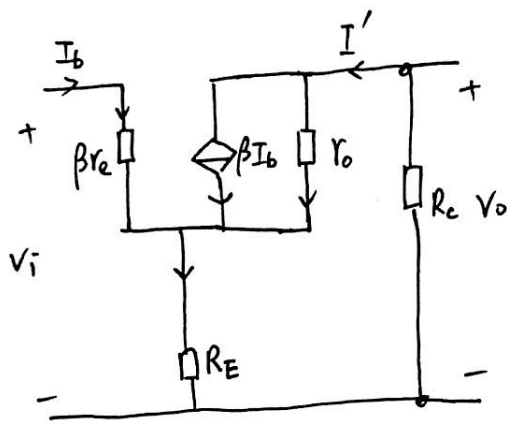


P227. Z_b



设流过 R_c 上的电流为 I' 则流过 R_E 上的电流为 $I' + I_b$

且考察 R_c 上两端电压有:

$$-I' \cdot R_c = (I' - \beta I_b) r_o + (I' + I_b) \cdot R_E$$

整理有
$$I' = \frac{\beta I_b \cdot r_o - I_b \cdot R_E}{R_c + R_E + r_o}$$

$$Z_b = \frac{v_i}{I_i} = \frac{v_i}{I_b} = \frac{I_b \cdot \beta r_e + (I' + I_b) \cdot R_E}{I_b}$$

$$= \beta r_e + \left(\frac{\beta I_b \cdot r_o - I_b R_E}{R_c + R_E + r_o} + I_b \right) \cdot \frac{R_E}{I_b}$$

$$= \beta r_e + \frac{\beta r_o + R_c + r_o}{R_c + R_E + r_o} \cdot R_E$$

$$= \beta r_e + \frac{\beta + 1 + \frac{R_c}{r_o}}{1 + \frac{R_c + R_E}{r_o}} R_E$$


若 $r_o \geq 10(R_c + R_E)$ 有 $\frac{R_c + R_E}{r_o} \approx 0$

此时 $Z_b \approx \beta r_e + (\beta + 1) R_E$

$$\approx \beta(r_e + R_E)$$



P227. Z_o :

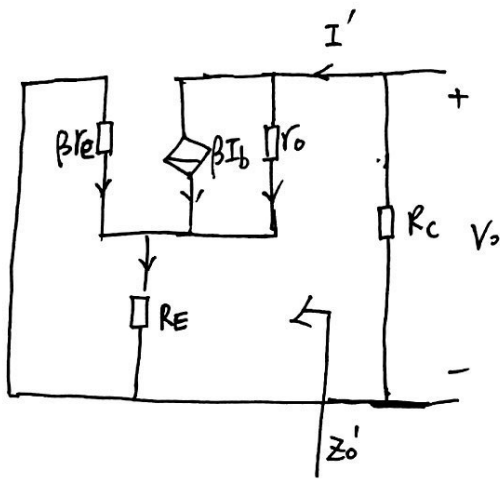

$$Z_o = Z_o' \parallel R_c$$

$$\text{其中 } Z_o' = \frac{V_o}{I'}$$

考察 R_E 上两端的电压, 有: $(I' + I_b) R_E = -I_b \beta r_e$

$$\text{整理有: } I_b = \frac{-R_E}{R_E + \beta r_e} I'$$

$$Z_o' = \frac{V_o}{I'} = \frac{(I' - \beta I_b) r_o + (I' + I_b) R_E}{I'}$$

$$= \frac{I' \cdot r_o + \beta \cdot \frac{R_E}{R_E + \beta r_e} I' \cdot r_o + [I' - \frac{R_E}{R_E + \beta r_e} I'] R_E}{I'}$$

$$= r_o + \frac{\beta R_E r_o}{R_E + \beta r_e} + \frac{\beta r_e \cdot R_E}{R_E + \beta r_e}$$

$$= r_o + \frac{\beta R_E r_o + \beta r_e R_E}{R_E + \beta r_e}$$

$$= r_o + \frac{\beta (r_o + r_e)}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}}$$

↖ 分子分母同除以 R_E


$$\text{忽略 } r_e = r_o + r_o \frac{\beta}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}} = r_o \left[1 + \frac{\beta}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}} \right]$$

$$\therefore Z_o = R_c \parallel Z_o'$$

$$\text{一般有 } \frac{r_e}{r_e} \ll 1 \quad \left[1 + \frac{\beta}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}} \right] \text{ 通常较大} \quad \therefore Z_o \approx R_c$$



P234. 射随电路中的 Z_b

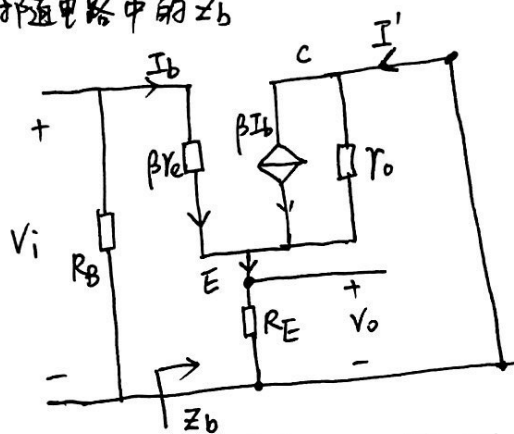

定义 I' 如上图. 考察 r_o 两端电压与 R_E 上两端有 $U_{r_o} + U_{R_E} = 0$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b}$$

利用 $U_{r_o} + U_{R_E} = 0$ 可得: $(I' - \beta I_b) r_o + (I' + I_b) R_E = 0$

整理有:
$$I' = \frac{\beta r_o - R_E}{r_o + R_E} I_b$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \frac{I_b \cdot \beta r_e + (I' + I_b) R_E}{I_b}$$

$$= \beta r_e + \left(\frac{\beta r_o - R_E}{r_o + R_E} + 1 \right) R_E$$

$$= \beta r_e + \frac{(\beta + 1) r_o R_E}{r_o + R_E}$$

$$= \beta r_e + \frac{(\beta + 1) R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}}$$


若 $r_o \geq 10 R_E$ 上式
$$= \beta r_e + (\beta + 1) R_E$$

$$\approx \beta (r_e + R_E)$$



P234. 射极电路中的 Z_o

T_e 等效电路为

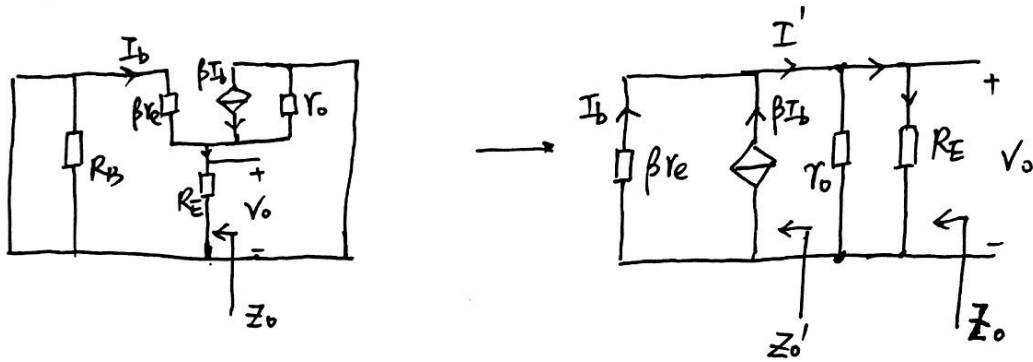

$$Z_o = R_E \parallel r_o \parallel Z_o'$$

$$\text{其中 } Z_o' = \frac{-V_o}{I'} = \frac{-\beta r_e \cdot I_b}{-(1+\beta) I_b} = \frac{\beta r_e}{1+\beta}$$


$$\text{所以 } Z_o = R_E \parallel r_o \parallel \frac{\beta r_e}{1+\beta}$$

$$\approx R_E \parallel r_o \parallel r_e$$

$$\text{若 } r_o \gg r_e \quad Z_o \approx R_E \parallel r_e$$



P240 Z_i (考虑 r_o)

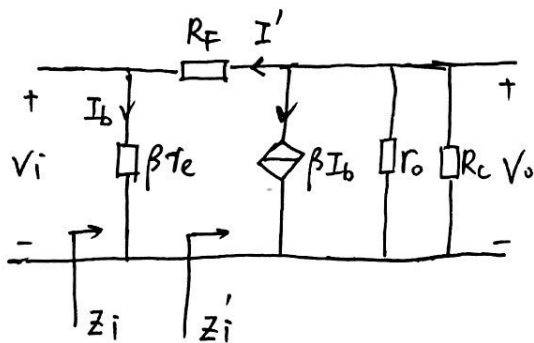

$$Z_i = \beta r_e \parallel Z_i'$$

$$\text{其中 } Z_i' = \frac{-V_i}{I'}$$

求解 I' ，考察 R_F 上压降 $I' \cdot R_F = V_o - V_i$

$$\text{有 } \cancel{I' \cdot R_F = I' \cdot R_F}$$

$$R_F \cdot I' = -(I' + \beta I_b)(r_o \parallel R_c) - I_b \cdot \beta r_e$$

$$R_F \cdot I' = -I'(r_o \parallel R_c) - [r_o \parallel R_c + r_e] \cdot \beta I_b$$

$$\therefore I' (R_F + r_o \parallel R_c) = -[1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}] \cdot r_e \cdot \beta \cdot I_b \quad \text{其中 } r_e \cdot \beta I_b = V_i$$

$$\therefore \frac{-V_i}{I'} = (R_F + r_o \parallel R_c) \cdot \frac{1}{1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}}$$

$$Z_i = \beta r_e \parallel Z_i' = \beta r_e \parallel \left[(R_F + r_o \parallel R_c) \cdot \frac{1}{1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}} \right]$$

$$= \beta r_e \cdot \frac{R_F + r_o \parallel R_c}{1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}} = \frac{\beta r_e \cdot (R_F + r_o \parallel R_c)}{\beta r_e + \frac{R_F + r_o \parallel R_c}{1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}}}$$

分子分母同乘以 $1 + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}$


$$= \frac{\beta r_e [R_F + r_o \parallel R_c]}{\beta r_e + \beta \cdot (r_o \parallel R_c) + R_F + r_o \parallel R_c} = \frac{\beta r_e [R_F + r_o \parallel R_c]}{\beta r_e + R_F + (\beta + 1)(r_o \parallel R_c)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{分子分母同除以} \\ \beta r_e \cdot R_F \end{array} \right.$$

$$= \frac{1 + \frac{r_o \parallel R_c}{R_F}}{\frac{1}{R_F} + \frac{1}{\beta r_e} + \frac{r_o \parallel R_c}{r_e R_F}}$$



扫描全能王 创建


P₂₄₁. Z_o

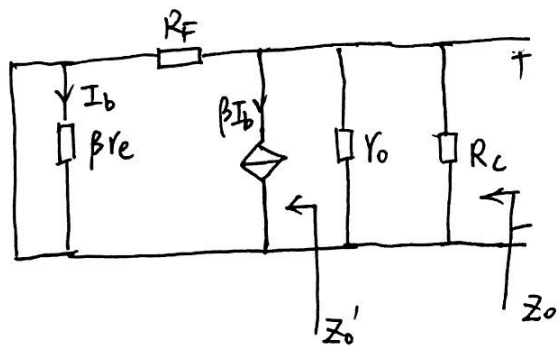

$$Z_o = R_C \parallel r_o \parallel Z_o'$$

对于 Z_o' : 由于输入 V_i 短路, 有 $I_b = 0$. 则 βI_b 断开.

上图可等效为

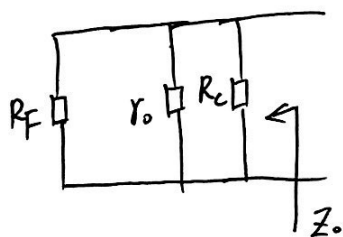

$$\therefore Z_o = R_C \parallel r_o \parallel R_F$$

